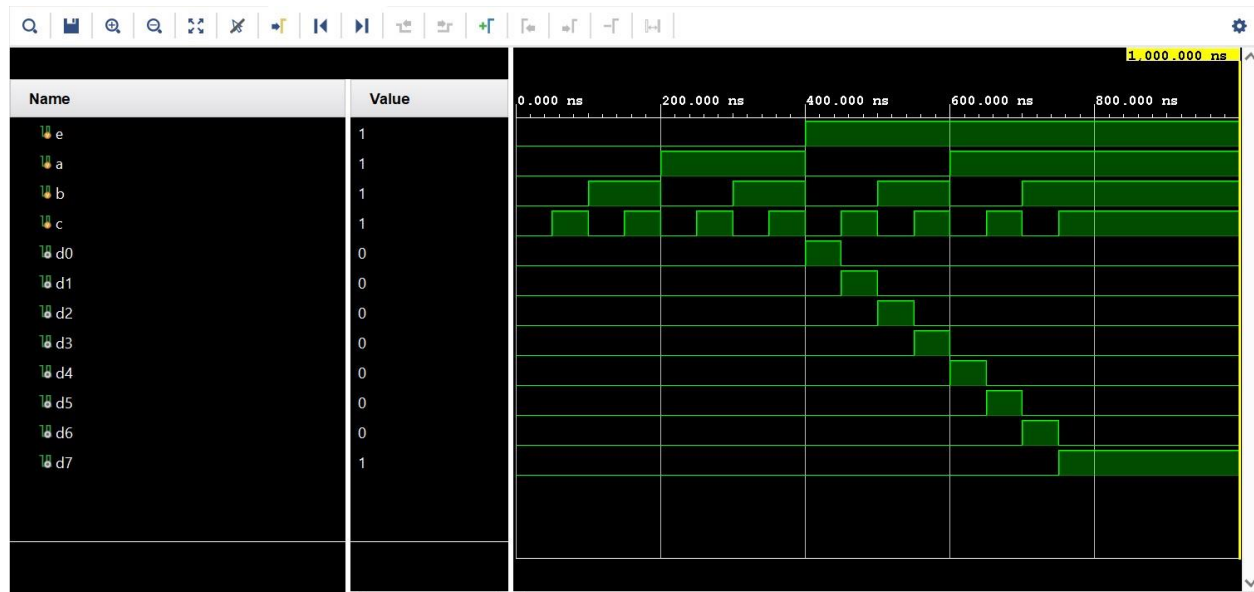


Ayan Basu [REDACTED]

[illegible]

## Part 2: Multiplexer


### ii) Truth Table

### iii) Algebraic Expression of Function

$s_1$	$s_0$	$d$
0	0	$i_0$
0	1	$i_1$
1	0	$i_2$
1	1	$i_3$

$d = s_1' s_0' i_0 + s_1' s_0 i_1 + s_1 s_0' i_2 + s_1 s_0 i_3$

### iv) Logic Circuit Schematic

 

### v) Verilog codes for module and testbench for structural modelling

#### Mux\_structural.v

```
`timescale 1ns / 1ps
```

```
////////////////////////////////////////////////////////////////
```

```
// Company:
```

```
// Engineer:
```

```
//
```

```
// Create Date: 09/16/2021 10:21:45 PM
```

```
// Design Name:
```

```
// Module Name: Mux_structural
```

```
// Project Name:
```

```
// Target Devices:
```

```
// Tool Versions:
// Description:
//
// Dependencies:
//
// Revision:
// Revision 0.01 - File Created
// Additional Comments:
//
////////////////////////////////////////////////////////////////
```

```
module Mux_structural(
    input [1:0] sel,
    input i0, i1, i2, i3,
    output d
);

    wire [1:0] sel_b;
    not not0 (sel_b[0], sel[0]);
    not not1 (sel_b[1], sel[1]);
    wire n0, n1, n2, n3;
    and and0 (n0, i2, sel[1]);
    and and1 (n1, i0, sel_b[1]);
    and and2 (n2, i3, sel[1]);
    and and3 (n3, i1, sel_b[1]);

    wire x0, x1;
```

```
nor nor0 (x0, n0, n1);
nor nor1 (x1, n2, n3);

wire y0, y1;
or or0 (y0, x0, sel[0]);
or or1 (y1, x1, sel_b[0]);
nand nand0 (d, y0, y1);

endmodule
```

**Tb Mux\_structural.v**

```
`timescale 1ns / 1ps
/////////////////////////////////////////////////////////////////
// Company:
// Engineer:
//
// Create Date: 09/16/2021 10:26:21 PM
// Design Name:
// Module Name: tb_Mux_structural
// Project Name:
// Target Devices:
// Tool Versions:
// Description:
//
// Dependencies:
//
// Revision:
// Revision 0.01 - File Created
// Additional Comments:
```

```
//  
////////////////////////////////////////////////////////////////
```

```
module tb_Mux_structural;  
    // Inputs to be defined as registers  
    reg [1:0] sel;  
    reg i0;  
    reg i1;  
    reg i2;  
    reg i3;  
  
    // Outputs to be defined as wires  
    wire d_t;  
  
    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)  
    Mux_structural uut (  
        .sel(sel),  
        .i0(i0),  
        .i1(i1),  
        .i2(i2),  
        .i3(i3),  
        .d(d)  
    );  
  
    initial begin  
        // Initialize inputs  
        i0 = 1'b0;  
        i1 = 1'b0;
```

```
i2 = 1'b0;  
i3 = 1'b0;  
sel = 2'b0;
```

```
#100;
```

```
// Stimulus - All input combinations followed by some wait time to observe the o/p
```

```
sel = 3;
```

```
#50;
```

```
i3 = 1'b1;
```

```
#50;
```

```
i3 = 1'b0;
```

```
sel = 2;
```

```
#50;
```

```
i2 = 1'b1;
```

```
#50;
```

```
i2 = 1'b0;
```

```
sel = 1;
```

```
#50;
```

```
i1 = 1'b1;
```

```
#50;
```

```
i1 = 1'b0;
```

```
sel = 0;
```

```
#50
```

```
i0 = 1'b1;
```


```
#50;
```

```
i0= 1'b0;
```

end

endmodule
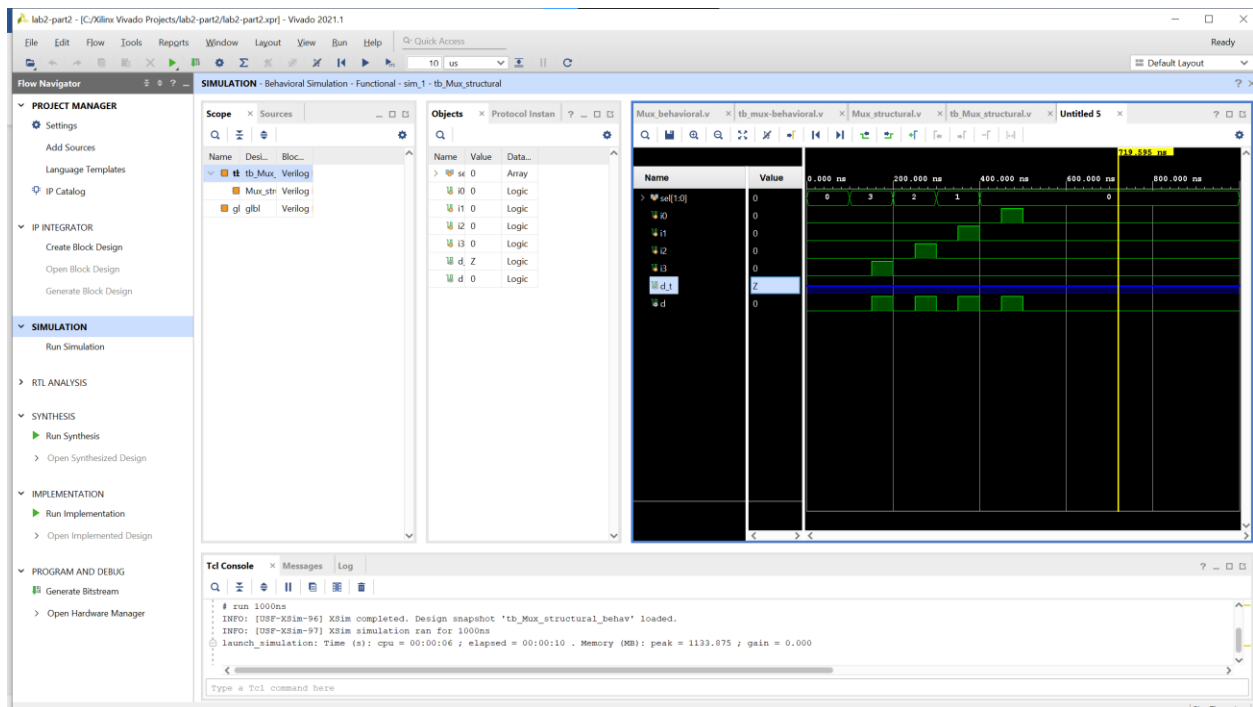
## vi) Simulation Waveform of Structural Modeling



## vii) Verilog codes for module and testbench for behavioral modelling

### Mux\_behavioral.v

```
`timescale 1ns / 1ps
```

```
////////////////////////////////////
```

```
// Company:
```

```
// Engineer:
```

```
//
```

```
// Create Date: 09/16/2021 10:23:11 PM
```

```
// Design Name:
```

```
// Module Name: Mux_behavioral
// Project Name:
// Target Devices:
// Tool Versions:
// Description:
//
// Dependencies:
//
// Revision:
// Revision 0.01 - File Created
// Additional Comments:
//
////////////////////////////////////////////////////////////////
```

```
module tb_Mux_behavioral;

    // Inputs to be defined as registers
    reg [1:0] sel;

    reg i0;
    reg i1;
    reg i2;
    reg i3;

    // Outputs to be defined as wires
    wire d;

    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    Mux_behavioral uut (
        .sel(sel),
```



```
.i0(i0),  
.i1(i1),  
.i2(i2),  
.i3(i3),  
.d(d)  
);
```

```
initial begin
```

```
    // Initialize inputs
```

```
    i0 = 1'b0;
```

```
    i1 = 1'b0;
```

```
    i2 = 1'b0;
```

```
    i3 = 1'b0;
```

```
    sel = 2'b0;
```

```
    #100;
```

```
    // Stimulus - All input combinations followed by some wait time to observe the o/p
```

```
    sel = 0;
```

```
    #50
```

```
    i0 = 1'b1;
```

```
    #50;
```

```
    i0= 1'b0;
```

```
    sel = 1;
```

```
    #50;
```

```
    i1 = 1'b1;
```

```
    #50;
```

```
    i1 = 1'b0;
```

```
    sel = 2;

    #50;

    i2 = 1'b1;

    #50;

    i2 = 1'b0;

    sel = 3;

    #50;

    i3 = 1'b1;

    #50;

    i3 = 1'b0;

end

endmodule
```

### **Tb Mux behavioral.v**

```
`timescale 1ns / 1ps

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Company:

// Engineer:

//

// Create Date: 09/16/2021 10:10:52 PM

// Design Name:

// Module Name: tb_mux-behavioral

// Project Name:

// Target Devices:

// Tool Versions:

// Description:
```

```
//  
// Dependencies:  
//  
// Revision:  
// Revision 0.01 - File Created  
// Additional Comments:  
//  
////////////////////////////////////////////////////////////////
```

```
module tb_Mux_behavioral;  
    // Inputs to be defined as registers  
    reg [1:0] sel;  
    reg i0;  
    reg i1;  
    reg i2;  
    reg i3;  
  
    // Outputs to be defined as wires  
    wire d;  
  
    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)  
    Mux_behavioral uut (  
        .sel(sel),  
        .i0(i0),  
        .i1(i1),  
        .i2(i2),  
        .i3(i3),  
        .d(d)
```

```
);
```

```
initial begin
```

```
    // Initialize inputs
```

```
    i0 = 1'b0;
```

```
    i1 = 1'b0;
```

```
    i2 = 1'b0;
```

```
    i3 = 1'b0;
```

```
    sel = 2'b0;
```

```
    #100;
```

```
    // Stimulus - All input combinations followed by some wait time to observe the o/p
```

```
    sel = 0;
```

```
    #50
```

```
    i0 = 1'b1;
```

```
    #50;
```

```
    i0= 1'b0;
```

```
    sel = 1;
```

```
    #50;
```

```
    i1 = 1'b1;
```

```
    #50;
```

```
    i1 = 1'b0;
```

```
    sel = 2;
```

```
    #50;
```

```
    i2 = 1'b1;
```

```
    #50;
```

```
i2 = 1'b0;
```

```
sel = 3;
```

```
#50;
```

```
i3 = 1'b1;
```

```
#50;
```

```
i3 = 1'b0;
```

```
end
```

```
endmodule
```

### viii) Simulation Waveform of Behavioral Modeling

